

We can set  $C_w$  is  $C_{re} + C_{fed} + C_{par}$  on start.  $C_{cal}$  must be precise 1% or better.

$$F_w = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_w * C_w}}$$

$$L = (2\pi F_w)^2 * C_w$$

$$F_{cal} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_w * (C_w + C_{cal})}}$$

$$F_w / F_{cal} = C_w / (C_w + C_{cal})$$

$$\frac{F_w}{F_{cal}} = \frac{\frac{1}{2\pi\sqrt{L_w * C_w}}}{\frac{1}{2\pi\sqrt{L_w * (C_w + C_{cal})}}}$$

$$C_{cal} = \left[ \left( \frac{F_w}{F_{cal}} \right)^2 - 1 \right] C_w$$

If calculate  $C_{cal} \neq$  precise  $C_{cal}$ , we must change  $C_w$  on start.

If OK, we can save inductance  $L$  and  $C_w$  to Flash memory. Flash memory can be saved max 10 000 \*.